

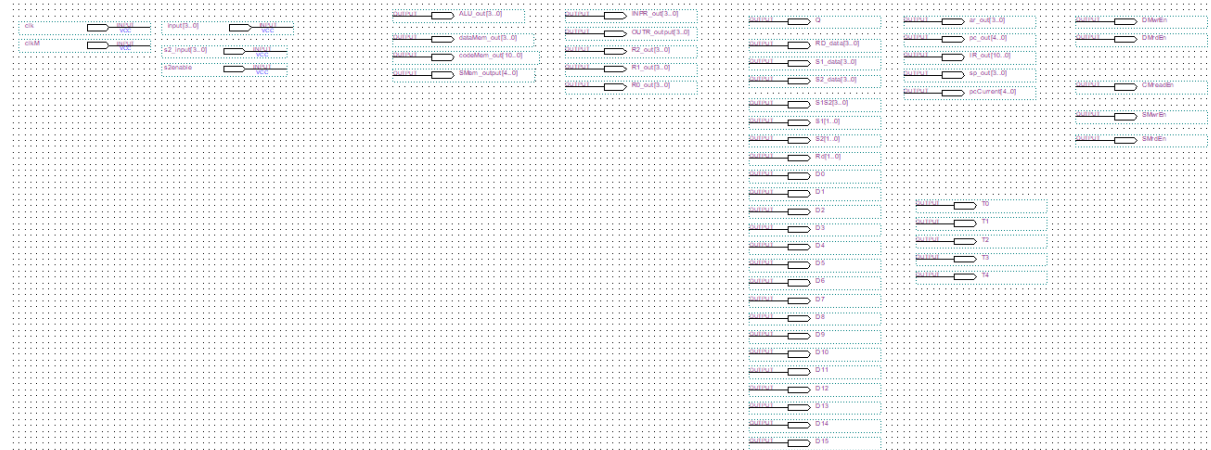
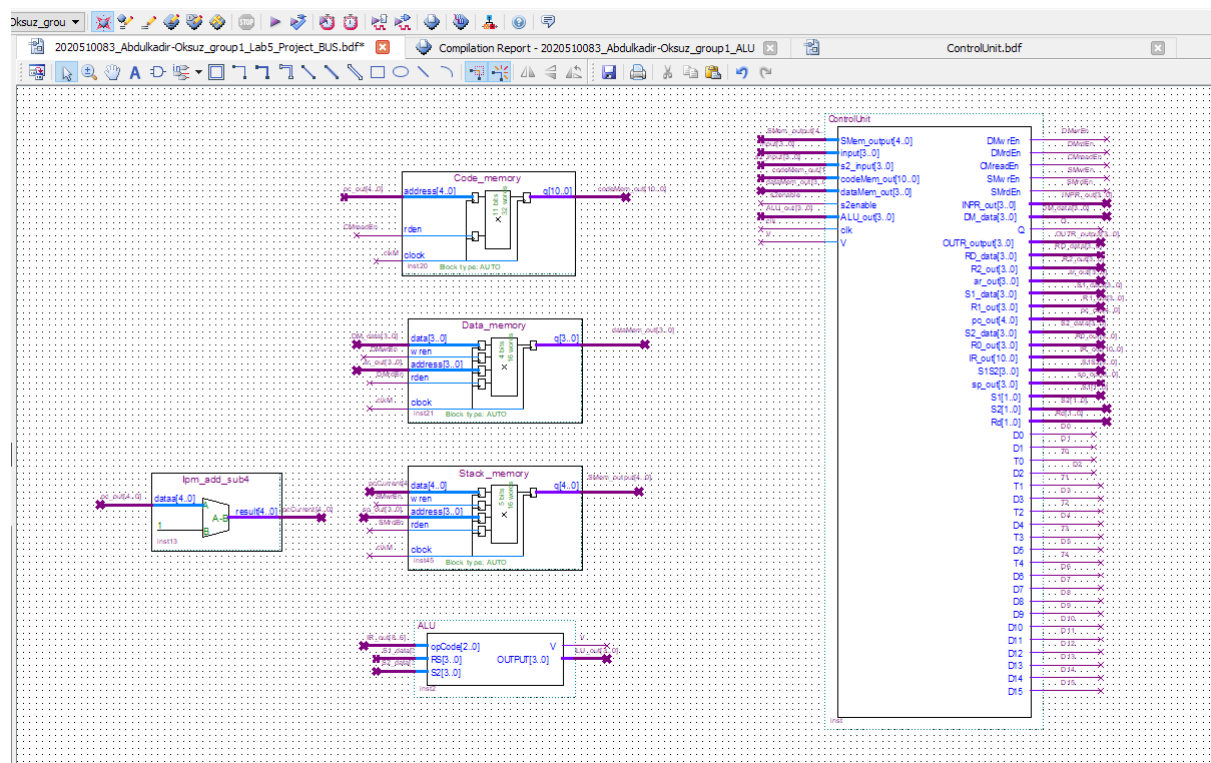
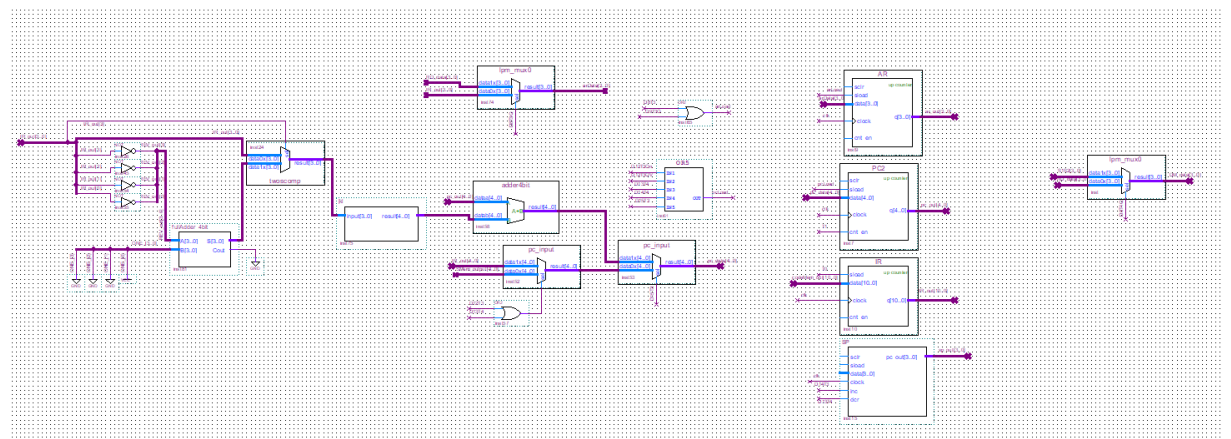



z\_group1\_ALU/2020510083\_Abdulkadir-Oksuz\_group1\_ALU - 2020510083\_Abdulkadir-Oksuz\_group1\_ALU

low Help

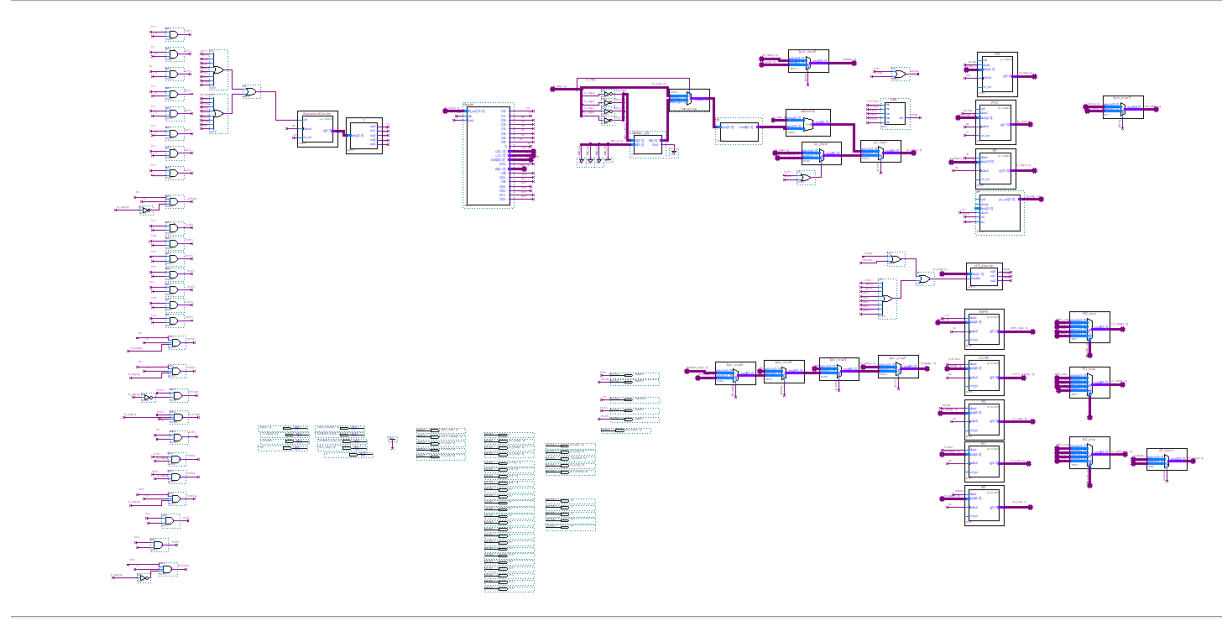

Control unit bdf:

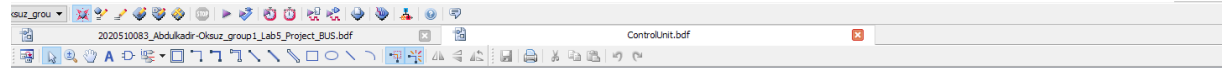

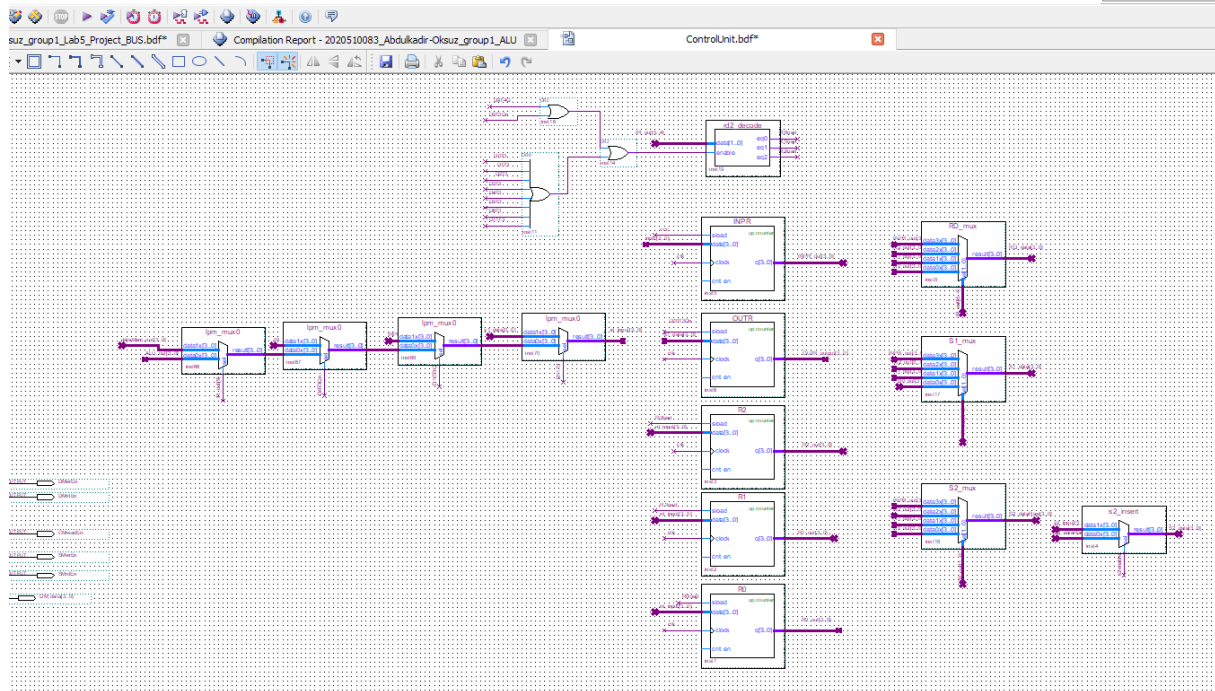

## Microoperations Table

**Fetch**      T0:       $IR \leftarrow IM[PC]$

                 T1:       $PC \leftarrow PC + 1$

**Decode**      T2:       $Q \leftarrow IR(10)$

$D0, \dots, D15 \leftarrow \text{Decode } IR(9-6), Rd \leftarrow IR(5-4), S1 \leftarrow IR(3-2), S2 \leftarrow IR(1-0), S1S2 \leftarrow IR(3-0)$

**Execution:**

**Arithmetic and Logic Operations:**

**DBL**    D0T3:       $Rd \leftarrow S1 \ll 2, sc \leftarrow 0$

**DBT**    D1T3:       $Rd \leftarrow S1 \gg 2, sc \leftarrow 0$

**ADD**    D2T3:       $Rd \leftarrow S1 + S2, sc \leftarrow 0$

**INC**    D3T3:       $Rd \leftarrow S1 + 1, sc \leftarrow 0$

**AND**    D4T3:       $Rd \leftarrow S1 \wedge S2, sc \leftarrow 0$

**NOT**    D5T3:       $Rd \leftarrow S1', sc \leftarrow 0$

**XOR**    D6T3:       $Rd \leftarrow S1 \oplus S2, sc \leftarrow 0$

I

Ekran

**Q: 1 (SİNYAL)****Data Transfer**

**ST** D8Q'T3: AR <- IR[3..0]  
D8Q'T4: DM[AR] <- Rd, sc <- 0

D8QT3: AR <- Rd (Rd 2 ise 2. register içindeki değer)  
D8QT4: DM[AR] <- IR[3..0], sc <- 0

**LD** D9QT3: AR <- S1S2  
D9QT4: Rd <- DM[AR] (DM read sinyali), sc <- 0

D9Q'T3: Rd <- S1S2, sc <- 0

**IO** D10Q'T3: OUTF <- S1I  
D10QT3: Rd <- INPR, sc <- 0

İmlecin olduğu yere sc 0 ataması olacak

**TSF** D11T3: Rd <- S1, sc <- 0

**Program Control**

**JMP** D12Q'T3: PC <- IR[4..0], sc <- 0  
D12QVT3: PC <- IR[4..0], sc <- 0

**CAL** D13T3: SM[sp] <- PC  
D13T4: PC <- IR[4..0], SP <- SP - 1, sc <- 0

**RET** D14T3: sp <- sp + 1,  
D14T4: PC <- SM[sp], sc <- 0

**JMR** D15T3: PC <- PC + IR[3..0], sc <- 0